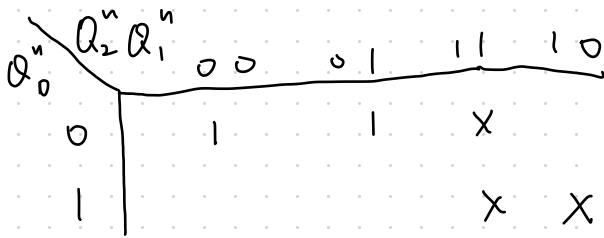



功能表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0


卡诺图


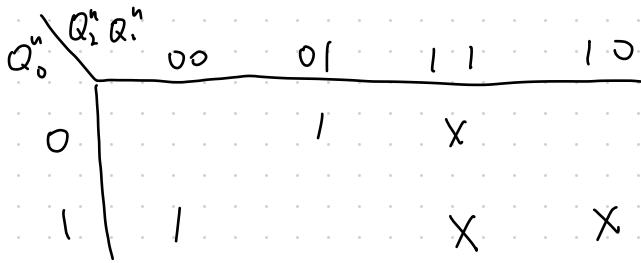
$$D_0 = Q_0^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_0^n$$



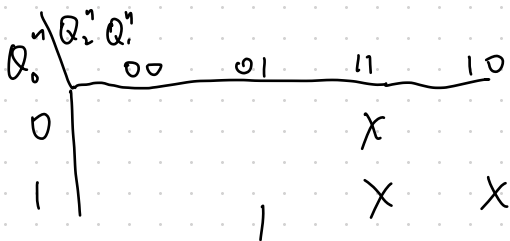
$$D_1 = Q_1^{n+1} = \bar{Q}_0^n Q_1^n + Q_0^n \bar{Q}_1^n$$



$$D_2 = Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n$$

电路图.

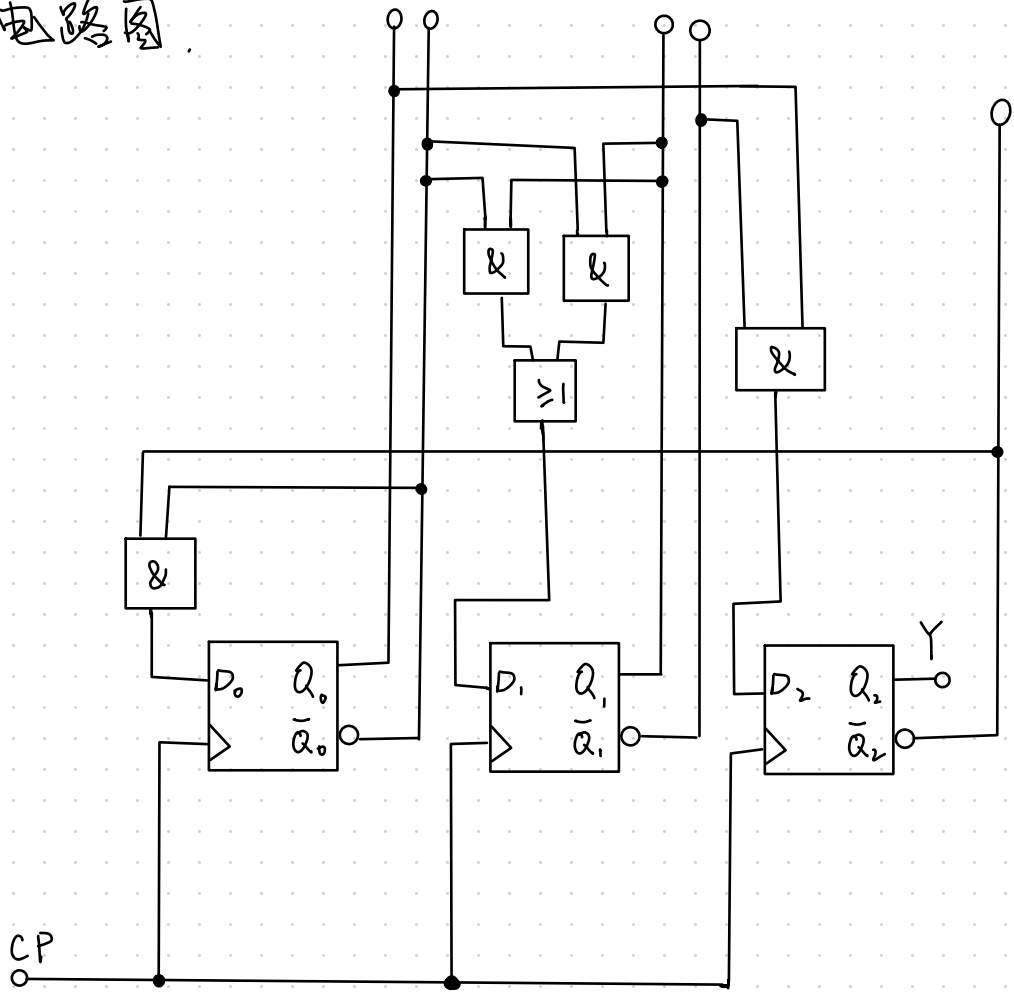

二、

功能表

Q_1	Q_0	T	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

卡诺图

输出方程

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
T	0			1	1
	1			1	

$$Y = Q_1^n Q_0^n + \bar{T} Q_1^n$$

状态方程

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
T	0	1			
	1	1			1

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n + T \bar{Q}_0^n$$

$$= (\bar{Q}_1^n + T) \bar{Q}_0^n + 0 Q_0^n$$

$$\Rightarrow \begin{cases} J_0 = \bar{Q}_1^n + T \\ K_0 = 1 \end{cases}$$

$Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
T	0		1		
	1		1		1

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n Q_0^n + T Q_1^n \bar{Q}_0^n$$

$$\Rightarrow \begin{cases} J_1 = Q_0^n \\ K_1 = \overline{T Q_0^n} \\ = \bar{T} + Q_0^n \end{cases}$$

电路图

